
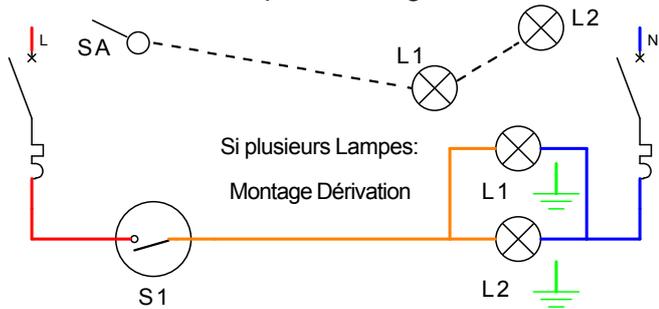


# Mémo - Schémas


## Simple Allumage

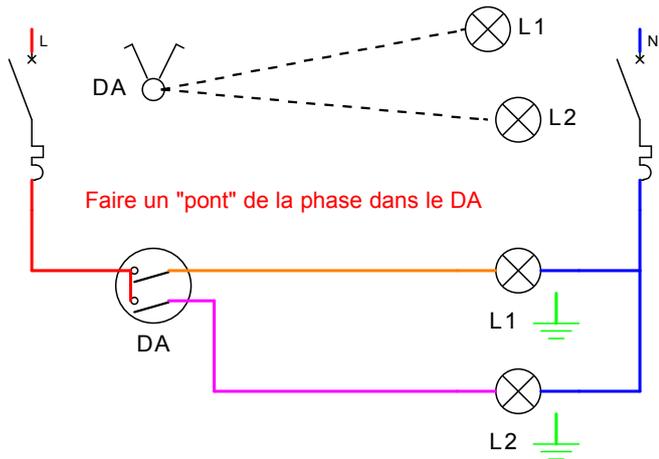


## Double Allumage



## Va et Vient

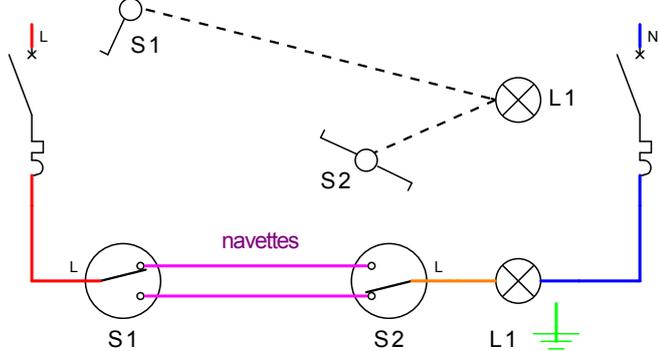


## Permutateur

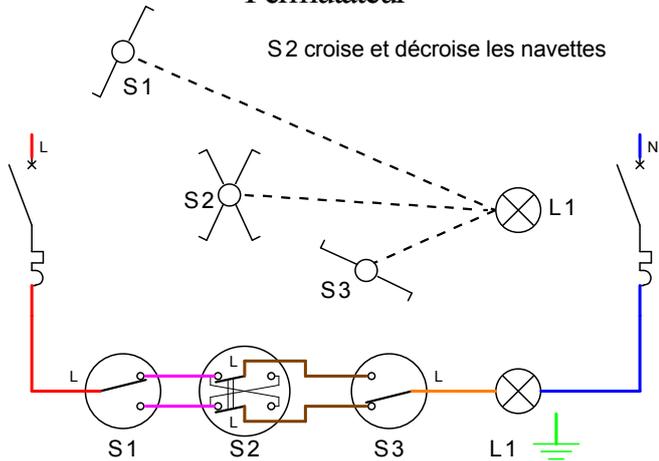


rajoute des points de commande à un Va et Vient


## Télérupteur - 4 Fils

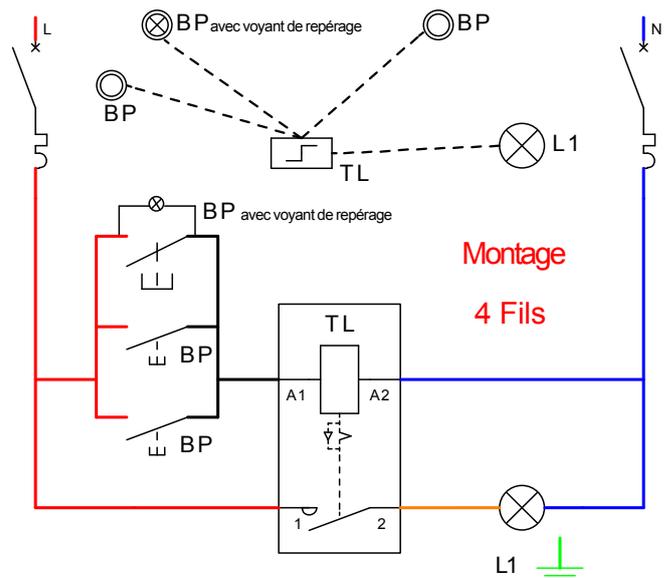

## Télérupteur - 3 Fils

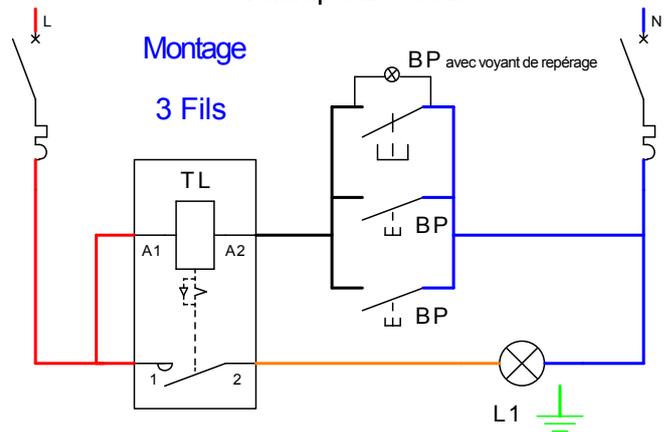

## Minuterie

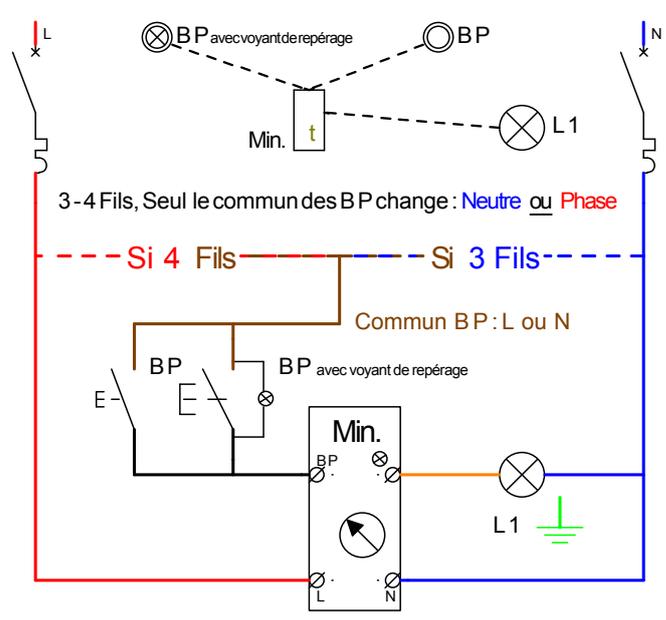

Repères Phase L, Neutre N, BP et Lampe selon constructeur: Voir schéma sur le côté de la Minuterie